

# 數位邏輯設計 I

---

**VERILOG-1**

**2021.05.07**

# 什麼是VERILOG?



- Verilog是一種硬體描述語言
- 透過**寫程式**的方式來描述硬體的行為
- 讓EDA tool(Electronic Design Automation)來幫你完成**電路設計**
  - 過程包含把你的描述的程式轉成gate-level的電路
  - 各個大小module的擺放
  - 繞線
  - 最後的驗證

# VERILOG 基本宣告

---

- **Module** :起始宣告的關鍵字，結尾有Endmodule
- **Input**
- **Output**
- 宣告訊號線
  - Wire
  - Reg
- **Assign**:要求指定的訊號線做運算，指定的對象必須宣告為wire的形式
- **Always**:宣告的形式必須為reg的形式

# 模組基本架構

---

- `module` 模組名稱(輸入輸出埠清單);
  - 輸入輸出埠的宣告 // `input`, `output`, `inout`
  - 變數資料型態宣告 // `wire`, `reg`, ...
  - 引用較低階的模組
  - 邏輯閘階層之描述
  - 資料流階層之描述
- `endmodule`

# 模組基本架構(範例)

---

- `module not_gate(in, out);`
  - `input in;`
  - `output out;`
  - `assign out = ~in;`
  - `initial begin`
    - ...
  - `end`
  - `always @(posedge in) begin`
    - ...
  - `end`
- `endmodule`



輸入	輸出
in	out
0	1
1	0

# 四種數值準位

---



值	意義	說明
0	低電位	布林代數中的假值
1	高電位	布林代數中的真值
Z	高阻抗	高阻抗斷線
X	未定值	像是線路未初始化之前，以及有0,1兩者衝突的線路值，或者是輸入為Z的輸出值

# 向量與陣列

- 接線與暫存器皆可以訂定義為向量，如無定義的長度，就會以一個位元(純量)計算。

  - **Example**

- wire [7:0] bus;
- reg clock;
- reg [0:8] busA;



- 陣列

- **Example**

- reg busB[0:7];
- reg [3:0] busC[0:7];

busC[7][0]

# 語法協定-數字規格

---

- `<size>'<base><number>`
- `<size>`:bits大小
- `<base>`:
  - 十進位: d or D
  - 二進位: b or B
  - 八進位: o or O
  - 十六進位: h or H
- Example
  - `12'b0100_1100_0000`;(底線可增加可讀性)
  - `8'HAF`;
  - `16'd256`;
- 負數，負號放在`<size>`
- 若沒有設定，Default是32位元的Decimal



# 語法協定-註解

---

- // 單行註解
- /\* 多行註解\*/

# 運算子

運算子種類	符號	運算功能	所需的運算元數目
算術運算符號	*	乘法	2
	/	除法	2
	+	加法	2
	-	減法	2
	%	取餘數	2
	**	指數	2
邏輯運算符號	!	邏輯上的“NOT”	1
	&&	邏輯上的“AND”	2
		邏輯上的“OR”	2
比較運算符號	>	大於	2
	<	小於	2
	>=	大於或等於	2
	<=	小於或等於	2
相等運算符號	==	等於	2
	!=	不等於	2
	===	事件上的等於	2
	!==	事件上的不等於	2
位元運算符號	~	逐位元反相(取 1 的補數)	1
	&	對相對位元作 "AND"	2
		對相對位元作 "OR"	2
	^	對相對位元作 "XOR"	2
	^~或~^	對相對位元作 "XNOR"	2

# 運算子

運算子種類	符號	運算功能	所需的運算元數目
化簡的位元運算符號	&	化簡的 "AND"	1
	~&	化簡的 "NAND"	1
		化簡的 "OR"	1
	~	化簡的 "NOR"	1
	^	化簡的 "XOR"	1
	^~或~^	化簡的 "XNOR"	1
移位運算符號	>>	向右移位	2
	<<	向左移位	2
	>>>	向右算術移位	2
	<<<	向左算術移位	2
連結運算符號	{}	連結	任意數目皆可
	{{}}	複製	任意數目皆可
條件運算符號	?:	做條件運算	3

# 運算子

---

運算式	說明	可能傳回值
<code>a==b</code>	a 跟 b 相等，若是 a、b 中有 x 或是 z 的值的話則傳回 x。	0, 1, x
<code>a!=b</code>	a 跟 b 不相等，若是 a、b 中有 x 或是 z 的值的話則傳回 x。	0, 1, x
<code>a===b</code>	a 跟 b 相等，包括 x 和 z 的比較。	0, 1
<code>a!==b</code>	a 跟 b 不相等，包括 x 和 z 的比較。	0, 1

# 運算子

種類	運算子	優先順序
一元運算 乘法、除法、取餘數	+ - ! ~ * / %	最高
加法、減法 移位	+ - << >>	
比較運算 相等運算	< <= > >= == != === !==	
化簡運算	& , ~& ^ ^~  , ~	
邏輯運算	&& 	
條件運算	?:	最低

# 阻塞賦值(=)與非阻塞賦值(<=)

---

```
always@(a ,b)
```

```
begin
```

```
  b = a;
```

```
  c = b;
```

```
end
```

```
always@(posedge clk)
```


```
begin
```

```
  b <= a;
```

```
  c <= b;
```


```
end
```

	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
初始值	1	2	3
阻塞賦值	1	1	1
非阻塞賦值	1	1	2

 


Input clk,  
Output reg [7:0]ck;
 
```
always @ (posedge clk)begin  
ck=ck+1;  
end
```



 
```
always @ (negedge clk)begin  
ck=ck+1;  
end
```



# 除頻

透過一個頻率較快的clk去產生一個頻率慢的clk

100Mhz

 

Hint:利用counter的概念

Hint:透過

1. always @
2. if..... else



# QUESTION

---

- If  $\text{clk}=40\text{Mhz}$ , how to generate  $\text{clk2}=10\text{ hz}$ ?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- If  $\text{clk}=100\text{Mhz}$ , how to generate  $\text{clk2}=50\text{M hz}$ ?

# ANSWER

---

- If  $\text{clk}=40\text{Mhz}$ , how to generate  $\text{clk2}=10\text{ hz}$ ?  
( $40,000,000/10=4,000,000$ )( $4,000,000/2=2,000,000$ )

```
• module Q1(clk,clk2);
  input clk;
  output reg clk2;
  reg [20:0] cnt;
  Initial begin
    clk2 = 0;
    cnt = 0;
  end
  always @(posedge clk) begin
    if (cnt == 1,999,999) begin
      cnt <= 0;
      clk2 = ~clk2;
    end
    else cnt <=cnt+1;
  end
endmodule
```

# ANSWER

---

- If  $\text{clk}=100\text{Mhz}$ , how to generate  $\text{clk2}=50\text{M hz}$ ?  
( $50\text{M}\cdot 2=100\text{M}$ )

- ```
module Q2(clk,clk2);  
    input clk;  
    output clk2;  
    initial begin  
        clk2=0;  
    end  
    always @(posedge clk) begin  
        clk2 <= ~clk2;  
    end  
endmodule
```

---

參考書:

Samir Palnitkar, Verilog 硬體描述語言

ISBN:978-986-15-4104-4